

EE381 HW 2

Lewis Collum

Updated: February 5, 2020

2.2

(a)

$$G' = \frac{\pi \sigma}{\ln[D/d + \sqrt{(D/d)^2 - 1}]}$$

$$= \frac{2E-6 \frac{S}{m} \times \pi}{\ln\left[\frac{30cm}{2mm} + \sqrt{\left(\frac{30cm}{2mm}\right)^2 - 1}\right]}$$

$$= 1.85 \mu S/m$$

$$C' = \frac{G' \epsilon}{\sigma} = \frac{G' \epsilon_r \epsilon_0}{\sigma}$$

$$= \frac{G' \times 2.6 \times 8.85 \times 10^{-12} F/m}{2 \times 10^{-6} \frac{S}{m}}$$

$$= 21.3 pF/m$$

$$L' = \frac{\mu \epsilon}{C'} = \frac{\mu_0 \epsilon_r \epsilon_0}{C'}$$

$$= \frac{4 \times 10^{-7} \frac{H}{m} \cdot 2.6 \epsilon_0}{C'}$$

$$= 1.36 \mu H/m$$

$$\sigma_c = 5.8 \times 10^7$$

$$R' = \frac{2R_s}{\pi d}$$

$$R_s = \sqrt{\frac{\pi f \mu_0}{\sigma_c}}$$


$$= \sqrt{\frac{\pi \cdot 2 \times 10^3 \cdot 4\pi \times 10^{-7}}{5.8 \times 10^7}}$$

$$= 11.7 m\Omega$$

$$= \frac{2 \cdot 11.7 \cdot 10^{-3}}{\pi \cdot 2 \times 10^{-3}}$$

$$= 3.72 \Omega/m$$

(b)

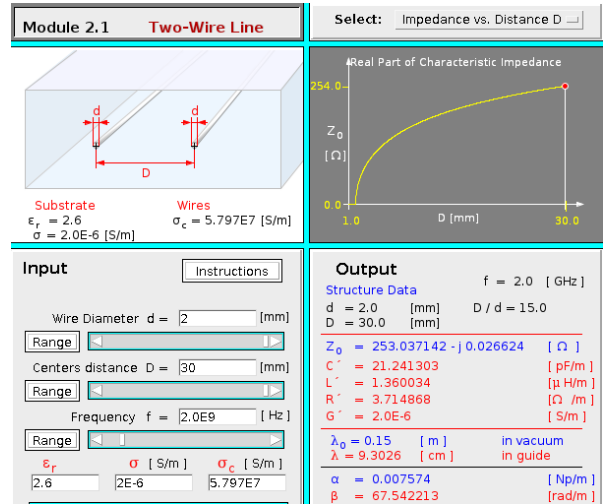

2.6

a 0.5cm

b 1cm

ϵ_r 4.5

σ $10^{-3} S m^{-1}$

f 1GHz

(a)

$$G' = \frac{2\pi\sigma}{\ln(b/a)}$$

$$= 0.091 S m^{-1}$$

$$C' = \frac{G' \epsilon}{\sigma}$$

$$= \frac{G' \cdot 4.5 \epsilon_0}{10^{-3}}$$

$$= 361 pF m^{-1}$$

$$L' = \frac{\epsilon \mu}{C'}$$

$$= \frac{4.5 \epsilon_0 \mu_0}{C'}$$

$$= 139 nH m^{-1}$$


$$R_s = \sqrt{\frac{\pi \cdot 1GHz \cdot \mu_0}{5.8 \times 10^7}}$$

$$= 0.00825 \Omega$$

$$R' = \frac{R_s}{2\pi} \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} \right)$$

$$= 0.394 \Omega m^{-1}$$

(b)

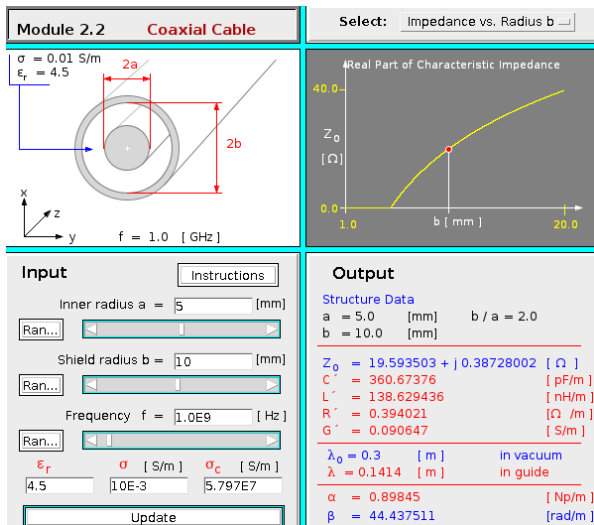

2.20

$$\Gamma = \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0}$$

$$Z_L = \frac{Z_L}{Z_0}$$

$$= \frac{R + j\omega L}{Z_0}$$

$$= \frac{600\Omega + j2\pi \cdot 5\text{MHz} \cdot 0.02\text{mH}}{300\Omega}$$

$$= [2 + j2.09]\Omega$$

$$\Gamma = \frac{2 + j2.09 - 1}{2 + j2.09 + 1}$$

$$= \frac{1 + j2.09}{3 + j2.09}$$

$$= 0.552 + j0.313$$

$$= 0.634 \angle 29.4^\circ$$

2.13

$$\gamma = \sqrt{(R' + j\omega L')(G' + j\omega C')}$$

$$= \sqrt{R'(1 + j\omega L'/R')G'(1 + j\omega C'/G')}$$

$$= \sqrt{R'G'} \cdot (1 + j\omega \frac{L'}{R'})$$

$$= \sqrt{R'G'} + j\sqrt{R'G'} \omega \frac{L'}{R'}$$

$$\alpha = \text{Re}\{\gamma\}$$

$$= \sqrt{R'G'}$$

$$G' = \frac{R'C'}{L'}$$

$$= \sqrt{R'^2 \frac{C'}{L'}}$$

$$= R' \sqrt{\frac{C'}{L'}} \checkmark$$

$$\beta = \text{Im}\{\gamma\}$$

$$= \omega \sqrt{R'G'} \frac{L'}{R'}$$

$$= \omega \sqrt{\frac{R'}{G'}} \frac{L'}{R'}$$

$$G' = \frac{R'C'}{L'}$$

$$= \omega \sqrt{L'C'} \checkmark$$

$$S = \frac{1 + |\Gamma|}{1 - |\Gamma|}$$

$$= \frac{1 + 0.634}{1 - 0.634}$$

$$= 4.46$$

S: RATIO OF
 $|V|_{\text{max}}$ to $|V|_{\text{min}}$,
 VOLTAGE STANDING-
 WAVE RATIO
 ("mismatch" BETWEEN
 LOAD & TRANSMISSION
 LINE)


2.25

$$Z_0 = \sqrt{\frac{R' + j\omega L'}{G' + j\omega C'}}$$

$$= \sqrt{\frac{R'(1 + j\omega L'/R')}{G'(1 + j\omega C'/G')}}}$$

$$= \sqrt{\frac{R'}{G'}}$$

$$= \sqrt{\frac{L'}{C'}} \checkmark$$

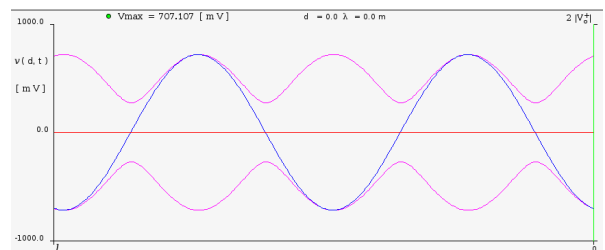

$$S = \frac{1 + |\Gamma|^2}{1 - |\Gamma|^2}$$

$$\Gamma = \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0}$$

$$Z_L = \frac{Z_L}{Z_0} = \frac{100 - j50}{50} = 2 - j$$

$$\Gamma = \frac{1 - j}{3 - j} = 0.4 - j0.2$$

$$S = \frac{1 + |0.4 - j0.2|^2}{1 - |0.4 - j0.2|^2} = \frac{1.45}{0.553} = 2.62$$

$$d_{\max} = \frac{\theta_r \lambda}{4\pi} + \frac{\lambda}{2}$$

$$\lambda = \frac{u_p}{f}$$

$$u_p = \frac{c}{\sqrt{\epsilon_r}} = \frac{3 \times 10^8 \text{ m/s}}{\sqrt{2.25}} = 2 \times 10^8 \text{ m/s}$$

$$\lambda = \frac{2 \times 10^8 \text{ m/s}}{1 \times 10^9 \text{ 1/s}} = 0.2 \text{ m}$$

$$\theta_r = \text{angle of } \Gamma = -0.46 \text{ rad}$$

$$d_{\max} = \frac{-0.46 \times 0.2 \text{ m}}{4\pi} + \frac{0.2}{2} = 9.3 \text{ cm}$$

$$d_{\min} = d_{\max} - \lambda/4$$

$$= 9.3 \text{ cm} - 20 \text{ cm}/4$$

$$d_{\min} = 4.3 \text{ cm}$$

2.33
(a)

$$Z_{in1} = Z_0 \left(\frac{Z_L + j \tan \beta l}{1 + j Z_L \tan \beta l} \right) \quad \text{Pg 76}$$

$$Z_L = Z_L / Z_0 = 75 \Omega / 50 \Omega = 1.5 \Omega$$

$$\beta l = \frac{2\pi}{\lambda} \cdot 0.2 \lambda = 0.4\pi$$

$$Z_{in1} = 50 \Omega \left(\frac{1.5 \Omega + j \tan(0.4\pi)}{1 + j 1.5 \Omega \tan(0.4\pi)} \right) = 35.2 - j8.62 \Omega$$

(b)

$$Z_L' = Z_{in1} \parallel Z_{in2}$$

$$= \frac{1}{2} Z_{in1} \quad \text{since } Z_{in1} = Z_{in2}$$

$$Z_L' = 17.6 - j4.31 \Omega$$

(c)

$$Z_{in} = Z_L' \left(\frac{Z_L' + j \tan \beta l}{1 + j Z_L' \tan \beta l} \right)$$

$$Z_L' = Z_{L1} \parallel Z_{L2} = \frac{1}{2} Z_L \quad \text{since } Z_{L1} = Z_{L2}$$

$$= \frac{1}{2} \times 1.5 \Omega = 0.75 \Omega$$

$$\beta l = \frac{2\pi}{\lambda} \cdot 0.5 \lambda = \pi$$

$$Z_{in} = 0.75 \Omega \left(\frac{0.75 \Omega + j \tan(\pi)}{1 + j 0.75 \Omega \tan(\pi)} \right) = 0.563 \Omega$$

Supplemental

```
import numpy as np

microstrip = {
    'eR': 9,
    'height': 0.5, #mm
    'impedance': 50
}

s = np.arange(0.5, 1.5, 0.0001)

x = 0.56*((microstrip['eR'] - 0.9)/(microstrip['eR']+3))*0.05
y = 1 + 0.02*np.log((s**4 + 3.7e-4 * s**2)/(s**4 + 0.43)) + 0.05 * np.log(1 + 1.7e-4 * s**3)

microstrip['eEff'] = (microstrip['eR'] + 1)/2 + (microstrip['eR'] - 1)/2 * (1+10/s)**(-x*y)

t = (30.67/s)**0.75

Z0 = 60/np.sqrt(microstrip['eEff']) * np.log((6 + (2*np.pi - 6)*np.exp(-t))/s + np.sqrt(1 + 4/s**2))

sIndex = np.where(np.isclose(Z0, 50.0, rtol = 0.0001))[0][0]
microstrip['width'] = s[sIndex] * microstrip['height']

print(f"\[x = {x:.4f}\]")
print(f"\[y = {y[sIndex]:.4f}\]")
print(f"\[t = {t[sIndex]:.4f}\]")
print(f"\[\\epsilon_{eff} = {microstrip['eEff'][sIndex]:.4f}\]")
print(f"\[Z_0 = {Z0[sIndex]:.4f}\]")
print(f"\[w = {microstrip['width']:~.4f} \\si{{\\mm}}\\]")
```

$$x = 0.5491$$

$$y = 0.9940$$

$$t = 12.5376$$

$$\epsilon_{eff} = 6.1085$$

$$Z_0 = 50.0047$$

$$w = 0.5265\text{mm}$$