

EE381 HW 2

Lewis Collum

Updated: February 4, 2020

2.2

(a)

$$G' = \frac{\pi \sigma}{\ln[D/d + \sqrt{(D/d)^2 - 1}]}$$

$$= \frac{2E-6 \frac{S}{m} \times \pi}{\ln\left[\frac{3cm}{2mm} + \sqrt{\left(\frac{3cm}{2mm}\right)^2 - 1}\right]}$$

$$= 1.85 \mu S/m$$

$$C' = \frac{G' \epsilon}{\sigma} = \frac{G' \epsilon_r \epsilon_0}{\sigma}$$

$$= \frac{G' \times 2.6 \times 8.85 \times 10^{-12} F/m}{2 \times 10^{-6} \frac{S}{m}}$$

$$= 21.3 pF/m$$

$$L' = \frac{\mu \epsilon}{C'} = \frac{\mu_0 \epsilon_r \epsilon_0}{C'}$$

$$= \frac{4 \times 10^{-7} \frac{H}{m} \cdot 2.6 \epsilon_0}{C'}$$

$$= 1.36 \mu H/m$$

$$\sigma_c = 5.8 \times 10^7$$

$$R' = \frac{2R_s}{\pi d}$$

$$R_s = \sqrt{\frac{\pi f \mu_0}{\sigma_c}}$$


$$= \sqrt{\frac{\pi \cdot 2 \times 10^3 \cdot 4\pi \times 10^{-7}}{5.8 \times 10^7}}$$

$$= 11.7 m\Omega$$

$$= \frac{2 \cdot 11.7 \cdot 10^{-3}}{\pi \cdot 2 \times 10^{-3}}$$

$$= 3.72 \Omega/m$$

(b)

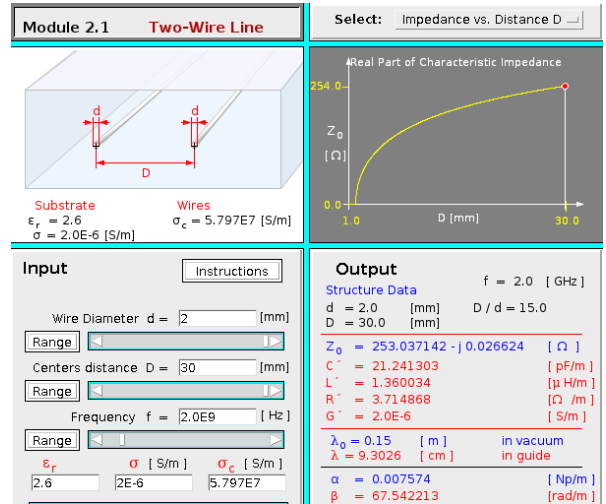

2.6

a 0.5cm

b 1cm

ϵ_r 4.5

σ $10^{-3} S m^{-1}$

f 1GHz

(a)

$$G' = \frac{2\pi\sigma}{\ln(b/a)}$$

$$= 0.091 S m^{-1}$$

$$C' = \frac{G' \epsilon}{\sigma}$$

$$= \frac{G' \cdot 4.5 \epsilon_0}{10^{-3}}$$

$$= 361 pF m^{-1}$$

$$L' = \frac{\epsilon \mu}{C'}$$

$$= \frac{4.5 \epsilon_0 \mu_0}{C'}$$

$$= 139 nH m^{-1}$$


$$R_s = \sqrt{\frac{\pi \cdot 1GHz \cdot \mu_0}{5.8 \times 10^7}}$$

$$= 0.00825 \Omega$$

$$R' = \frac{R_s}{2\pi} \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} \right)$$

$$= 0.394 \Omega m^{-1}$$

(b)

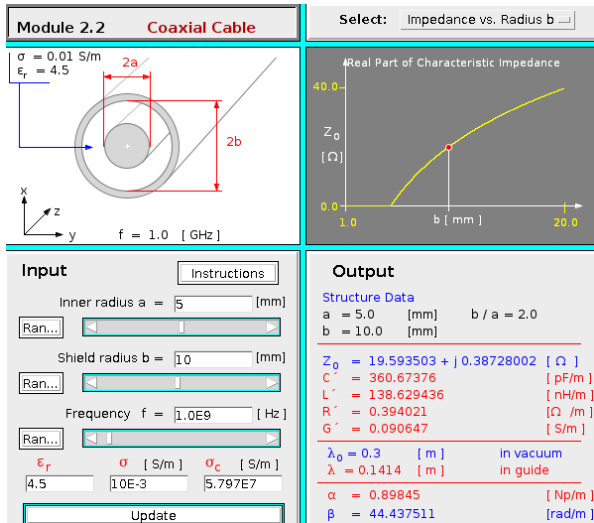

2.20

$$\Gamma = \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0}$$

$$Z_L = \frac{Z_L}{Z_0}$$

$$= \frac{R + j\omega L}{Z_0}$$

$$= \frac{600\Omega + j2\pi \cdot 5\text{MHz} \cdot 0.02\text{mH}}{300\Omega}$$

$$= [2 + j2.09]\Omega$$

$$\Gamma = \frac{2 + j2.09 - 1}{2 + j2.09 + 1}$$

$$= \frac{1 + j2.09}{3 + j2.09}$$

$$= 0.552 + j0.313$$

$$= 0.634 \angle 29.4^\circ$$

2.13

$$\gamma = \sqrt{(R' + j\omega L')(G' + j\omega C')}$$

$$= \sqrt{R'(1 + j\omega L'/R')G'(1 + j\omega C'/G')}$$

$$= \sqrt{R'G'} \cdot (1 + j\omega \frac{L'}{G'})$$

$$= \sqrt{R'G'} + j\sqrt{R'G'} \omega \frac{C'}{G'}$$

$$\alpha = \text{Re}\{\gamma\}$$

$$= \sqrt{R'G'} \checkmark$$

$$\leftarrow G' = \frac{R'C'}{L'}$$

$$= \sqrt{[R']^2 \frac{C'}{L'}} \checkmark$$

$$= R' \sqrt{\frac{C'}{L'}} \checkmark$$

$$\beta = \text{Im}\{\gamma\}$$

$$= \omega \sqrt{R'G'} \cdot \frac{[C']^2}{[G']^2}$$

$$= \omega \sqrt{\frac{R'[C']^2}{G'}}$$

$$\leftarrow G' = \frac{R'C'}{L'}$$

$$= \omega \sqrt{L'C'} \checkmark$$

$$Z_0 = \sqrt{\frac{R' + j\omega L'}{G' + j\omega C'}}$$

$$= \sqrt{\frac{R'(1 + j\omega \frac{L'}{R'})}{G'(1 + j\omega \frac{C'}{G'})}}$$

$$= \sqrt{\frac{R'}{G'}}$$

$$= \sqrt{\frac{L'}{C'}} \checkmark$$

$$S = \frac{1 + |\Gamma|}{1 - |\Gamma|}$$

$$= \frac{1 + 0.634}{1 - 0.634}$$

$$= 4.46$$

S: RATIO OF
 $|V|_{\text{max}}$ to $|V|_{\text{min}}$,
 VOLTAGE STANDING-
 WAVE RATIO
 ("mismatch" BETWEEN
 LOAD & TRANSMISSION
 LINE)